

- ۱- چرا آزمایش تعیین مشخصه مغناطیس‌شوندگی ژنراتورهای DC بدون بار انجام میشود؟
- ۲- شکل کلی مشخصه ولتاژ- سرعت در یک جریان تحریک معین را رسم کنید و توضیح دهید چرا منحنی چنین شکلی دارد.
- ۳- فرآیند تولید ولتاژ در ژنراتور تحریک شنت را به صورت مختصر توضیح دهید
- ۴- ژنراتور کمپوند اضافی و نقصانی چه تفاوتی دارند؟
- ۵- توضیح دهید روش راه اندازی با ولتاژ کم چگونه باعث محدود کردن جریان راه اندازی میشود.
- ۶- در آزمایش مقاومت راه انداز، با افزایش جریان ترمز فوکو و ثابت ماندن جریان تحریک، جریان ماندگار آرمیچر موتور چگونه تغییر میکند؟ (افزایش، کاهش، یا ثابت). چرا؟
- ۷- منظور از سرعت مبنا در موتورهای جریان مستقیم چیست؟
- ۸- در آزمایش کنترل سرعت موتور DC تحریک مستقل، در صورت ثابت بودن ولتاژ ترمینال و گشتاور موتور، با افزایش جریان تحریک، جریان آرمیچر چگونه تغییر می‌کند؟ (افزایش، کاهش، یا ثابت). چرا؟
- ۹- برای خاموش کردن یک موتور تحریک مستقل در حال چرخش، ابتدا باید کلید مدار تحریک را قطع کرد یا مدار آرمیچر را؟ چرا؟
- ۱۰- برای روشن کردن یک موتور سری متصل به بار مکانیکی، ابتدا باید کلید موتور را وصل کرد یا بار را؟ چرا؟
- ۱۱- شکل کلی مشخصه گشتاور-سرعت موتور کمپوند اضافی و نقصانی را در یک صفحه مختصات رسم کنید.
- ۱۲- در شکل زیر، می‌خواهیم موتور DC را به صورت کمپوند اضافی شنت بلند سربندی کنیم. اتصالات لازم را رسم کنید.

